

DENEY SONUÇ TABLOLARI

YARIM TOPLAYICI

GİRİŞLER		ÇIKIŞLAR	
A	B	Cout	S
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		


TAM TOPLAYICI

GİRİŞLER			ÇIKIŞLAR	
A	B	Cin	Cout	S
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

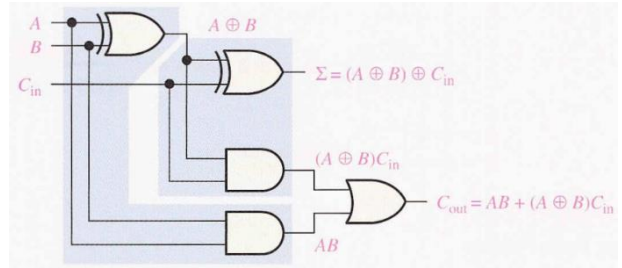5.5. Deney Sonuç Soruları

- Deneyi Proteus programında tekrar edip rapora ekleyiniz.

- Aşağıdaki tam toplayıcı devresine $A = 0$, $B = 1$, $C_{in} = 1$ girişleri uygulanırsa her kapı çıkışının lojik değeri ne olur?



- Tam toplayıcı devreleriyle oluşturulan iki bitlik paralel toplayıcının blok diyagramını ve lojik devresini çiziniz. Proteus çizimini yapıp rapora ekleyiniz.

- İki bitlik paralel toplayıcıya aşağıdaki sinyaller giriş olarak uygulanırsa çıkış sinyalleri nasıl olur?
(Çıkışlar: S1, C1, S2, C2)

